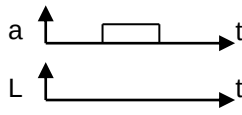
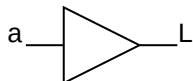
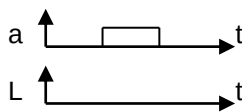
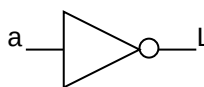
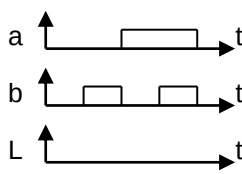
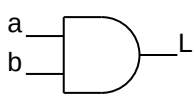
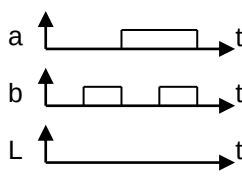
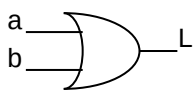
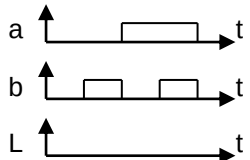
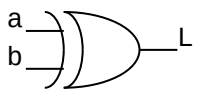
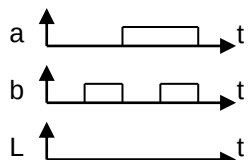
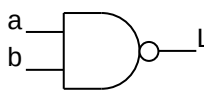
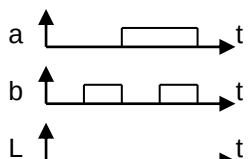
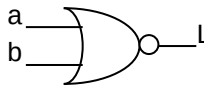
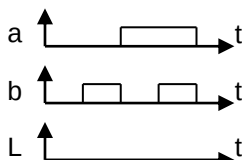
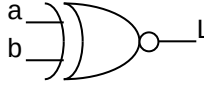


	<i>Les fonctions logiques</i>	UE 3 et 5
Dpt GMP	Tableau récapitulatif	CM

Fonction :	Schéma électrique :	Table de vérité :	Equation logique :	Chronogrammes :	Symbole (Norme Européenne) :	Symbole (Norme Américaine) :															
Oui		<table><tr><td>a</td><td>L</td></tr><tr><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table>	a	L	0		1		L =												
a	L																				
0																					
1																					
Non		<table><tr><td>a</td><td>L</td></tr><tr><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table>	a	L	0		1		L =												
a	L																				
0																					
1																					
Et		<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>L</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table>	a	b	L	0	0		0	1		1	0		1	1		L =			
a	b	L																			
0	0																				
0	1																				
1	0																				
1	1																				
Ou		<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>L</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table>	a	b	L	0	0		0	1		1	0		1	1		L =			
a	b	L																			
0	0																				
0	1																				
1	0																				
1	1																				

	Les fonctions logiques	UE 3 et 5
Dpt GMP	Tableau récapitulatif	CM

Fonction :	Schéma électrique :	Table de vérité :	Equation logique :	Chronogrammes :	Symbole (Norme Européenne) :	Symbole (Norme Américaine) :															
Ou exclusif		<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>L</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table>	a	b	L	0	0		0	1		1	0		1	1		L =			
a	b	L																			
0	0																				
0	1																				
1	0																				
1	1																				
Non et		<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>L</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table>	a	b	L	0	0		0	1		1	0		1	1		L =			
a	b	L																			
0	0																				
0	1																				
1	0																				
1	1																				
Non ou		<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>L</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table>	a	b	L	0	0		0	1		1	0		1	1		L =			
a	b	L																			
0	0																				
0	1																				
1	0																				
1	1																				
Non ou exclusif		<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>L</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table>	a	b	L	0	0		0	1		1	0		1	1		L =			
a	b	L																			
0	0																				
0	1																				
1	0																				
1	1																				