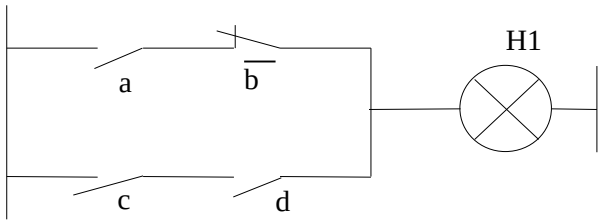
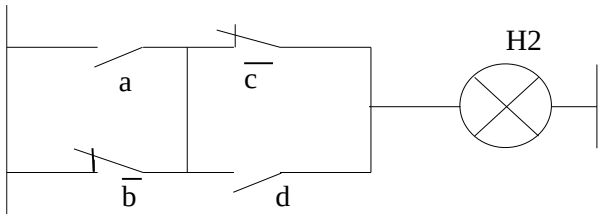
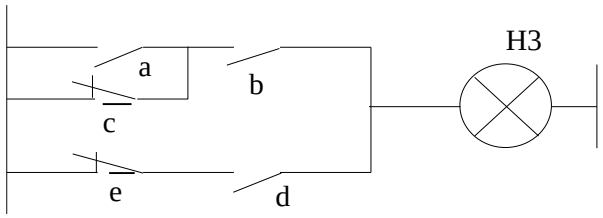
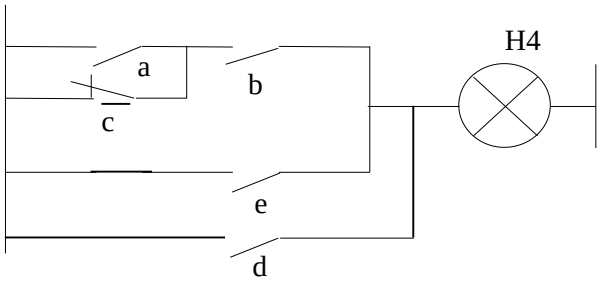
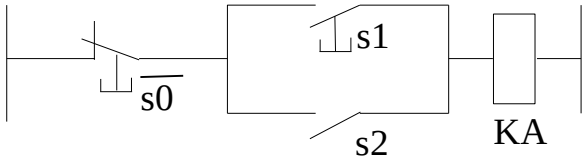
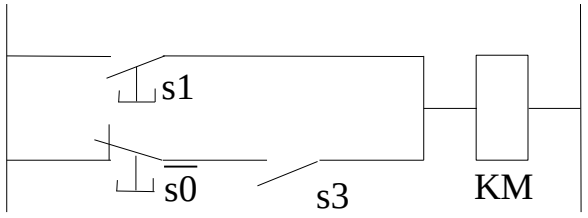
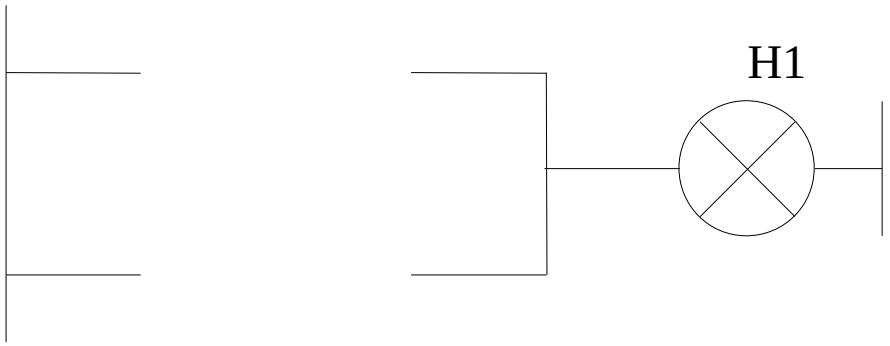
Recherchez les équations logiques des schémas électriques suivants :

	**H1 =**
	**H2 =**
	**H3 =**
	**H4 =**
	**KA =**
	**KM =**

Etablissez les schémas électriques relatifs aux équations logiques suivantes :

H1 = a + $\overline{b}$ c	
H2 = (a + b +c). $\overline{d}$	
KA = $\overline{s1}$. $\overline{s2}$. (s3 + ka)	
KM = $\overline{s0}$. (s1 . s2 + km)	